

Set 2 - extra problems

Solutions to the following problem from the text book are provided here: 3.16, 3.28, 3.41 (S_{base} is 1000 MVA, not 100 MVA), 3.42

3.16 (a) $a = 2400/240 = 10$

$$R'_2 = a^2 R_2 = \left(\frac{2400}{240}\right)^2 0.0075 = 0.75 \, \Omega$$


$$X'_2 = a^2 X_2 = (10)^2 0.01 = 1.0 \, \Omega$$

Referred to the HV-side, the exciting branch conductance and susceptance are given by

$$(1/a^2)0.003 = (1/100)0.003 = 0.03 \times 10^{-3} \, \text{S}$$

and $(1/a^2)0.02 = (1/100)0.02 = 0.2 \times 10^{-3} \, \text{S}$

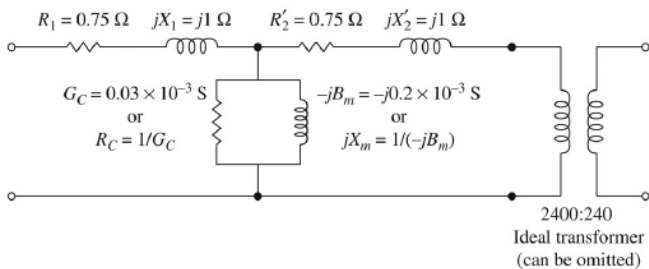
The equivalent circuit referred to the high-voltage side is shown below:



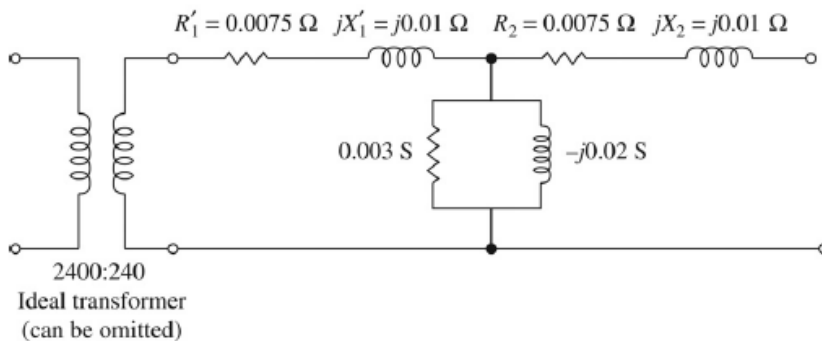(b) $R'_1 = R_1 / a^2 = 0.0075 \, \Omega$

$$X'_1 = X_1 / a^2 = 0.01 \, \Omega$$

The equivalent circuit referred to the low-voltage side is shown below:



3.28 Eq. 3.3.11 of the text applies.

$$G_1 : \bar{Z} = j0.2 \left(\frac{2400}{2400} \right)^2 \left(\frac{100}{10} \right) = j2 \text{ pu}$$

$$G_2 : \bar{Z} = j0.2 \left(\frac{2400}{2400} \right)^2 \left(\frac{100}{20} \right) = j1 \text{ pu}$$

$$T_1 : \bar{Z} = j0.1 \left(\frac{2400}{2400} \right)^2 \left(\frac{100}{40} \right) = j0.25 \text{ pu}$$


$$T_2 : \bar{Z} = j0.1 \left(\frac{10}{9.6} \right)^2 \left(\frac{100}{80} \right) = j0.136 \text{ pu}$$

For the transmission-line zone, base impedance = $\frac{(9600)^2}{100 \times 10^3}$


$$\therefore \bar{Z}_{LINE} = (50 + j200) \frac{100 \times 10^3}{(9600)^2} = (0.054 + j0.217) \text{ pu}$$

$$M; \text{ kV A} = \frac{25}{100} = 0.25 \text{ pu}; 4 \text{ kV} = \frac{4}{4.8} = 0.833 \text{ pu}$$

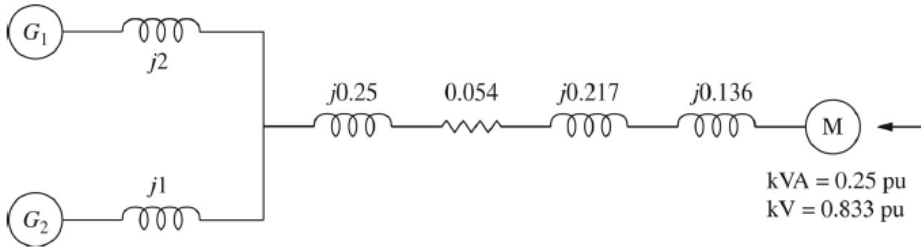The impedance diagram for the system is shown below:



3.41

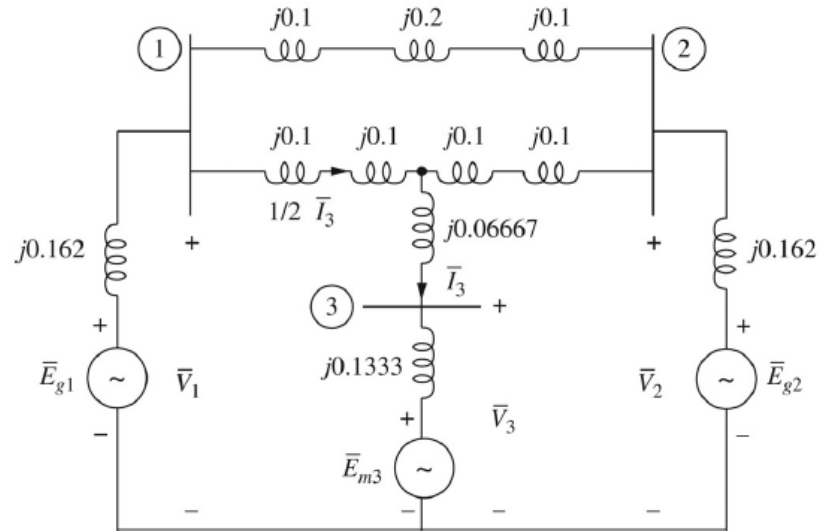

Per-unit positive-sequence reactance diagram

$$S_{base} = 1000 \text{ MVA}$$

$$V_{base H} = 500 \text{ kV in transmission-line Zones}$$

$$V_{base X} = 20 \text{ kV in motor/generator Zones}$$

$$X''_{g1} = X''_{g2} = 0.2 \left(\frac{18}{20} \right)^2 = 0.162 \text{ pu}$$

$$X''_{m3} = 0.2 \left(\frac{1000}{1500} \right) = 0.1333 \text{ pu}$$

$$X_{T1} = X_{T2} = X_{T3} = X_{T4} = 0.1 \text{ pu}$$

$$X_{TS} = 0.1 \left(\frac{1000}{1500} \right) = 0.06667 \text{ pu}$$

$$Z_{base H} = (500)^2 / 1000 = 250 \Omega$$

$$X_{line 50} = 50 / 250 = 0.2 \text{ pu}$$

$$X_{line 25} = 25 / 250 = 0.1 \text{ pu}$$

$$\mathbf{3.42} \quad \bar{V}_{3pu} = \frac{18}{20} \angle 0^\circ = 0.9 \angle 0^\circ \text{ pu}$$

$$\bar{I}_3 = \frac{1500}{\sqrt{3}(18)(0.8)} \angle \cos^{-1} 0.8 = 60.14 \angle 36.87^\circ \text{ kA}$$

$$I_{base X} = \frac{1000}{20\sqrt{3}} = 28.87 \text{ kA}$$

$$\bar{I}_3 = \frac{60.14}{28.87} \angle 36.87^\circ = 2.083 \angle 36.87^\circ \text{ pu}$$

$$\begin{aligned} \bar{V}_1 = \bar{V}_2 = \bar{V}_3 + \bar{I}_3(j \times_{T5}) + \frac{1}{2} \bar{I}_3(jX_{Line25} + jX_{T3}) \\ = 0.9 \angle 0^\circ + (2.083 \angle 36.87^\circ) \left[j \left(0.06667 + \frac{0.1+0.1}{2} \right) \right] \\ = 0.7454 \angle 21.88^\circ \text{ pu} \end{aligned}$$

$$V_1 = V_2 = 0.7454(20) = 14.91 \text{ kV}$$